

# 回路のテンプレ

Ver.1

# 目次


- 電源供給用USB(type-C, mini-B)
- リレー(非常停込み)
- レギュレーター(5V->3.3V)
- STM32
- ST-LINK
- CAN(トランシーバー, コネクター, ロボマス), 遠隔非常停
- UART
- エンコーダー, Cytron
- LEDたち
- 基板の穴
- ロータリースイッチ

※注

情報は鵜呑みにせず自分で  
調べるようにしましょう


# 電源供給用USB(type-C, mini-B)

データ通信しなかったら  
D+,D-につなぐ（調べよう）

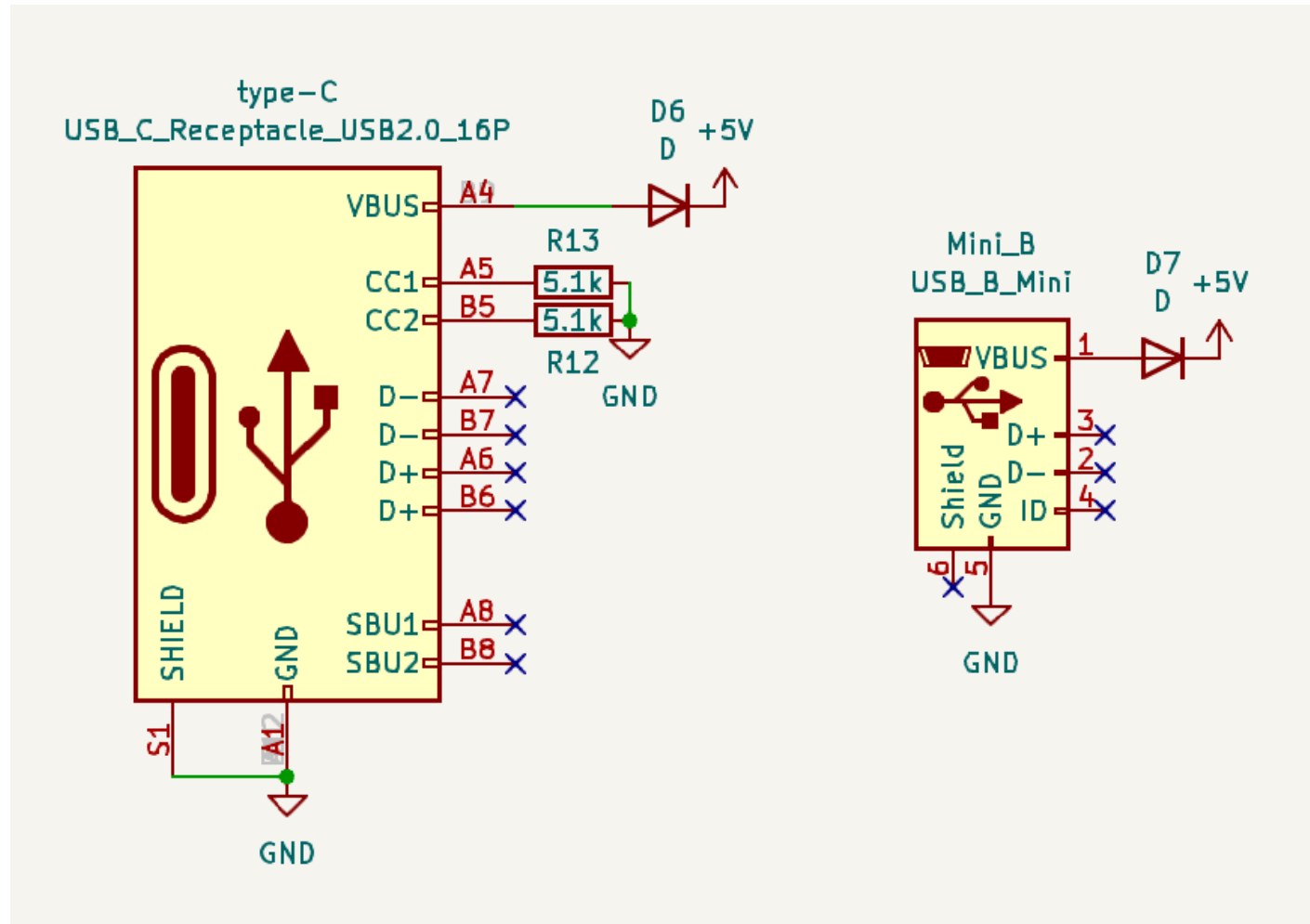

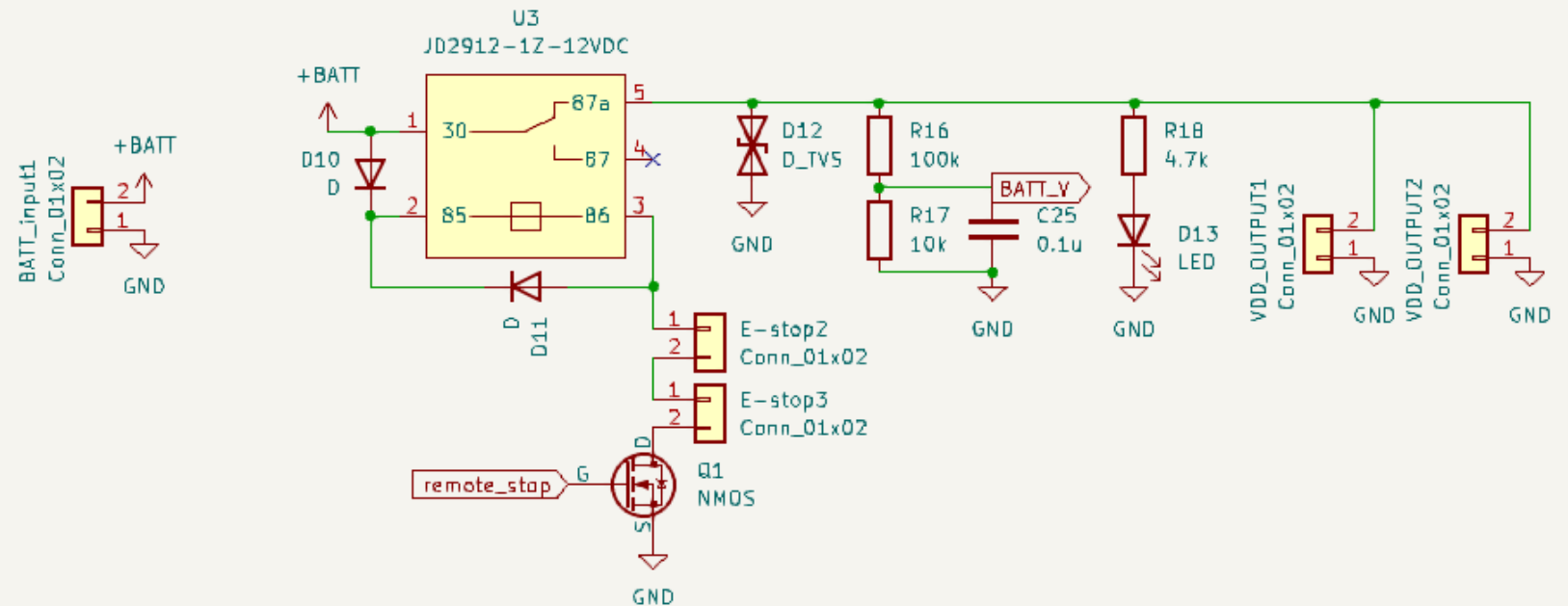
# リレー

- TVSダイオード(D\_TV5)はなくてもよい
- OUTPUTの数は必要数だけ用意
- BATT\_input1はリポバッテリーにつなげる
- Remote\_stopはマイコンにつなげて遠隔非常停として使う
- BATT\_Vもマイコンにつなげて電圧の状態を取得できるようにする




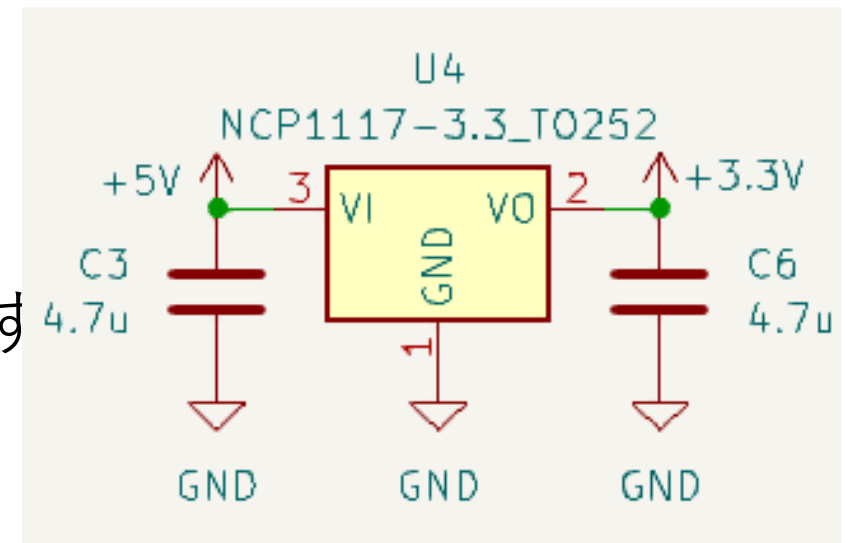
# レギュレーター

- 制御電源はモバイルバッテリーから供給している
- モバイルバッテリーは5Vだが、STM32は3.3Vで動かす  
→5Vを3.3Vに降圧したい
- レギュレーターで降圧する
- ロボマスモーターの定格は24V
- マブチモーターの定格は12V  
→12Vに降圧するレギュレーターも存在す  
(その他5V,8Vなどもある)



# STM32

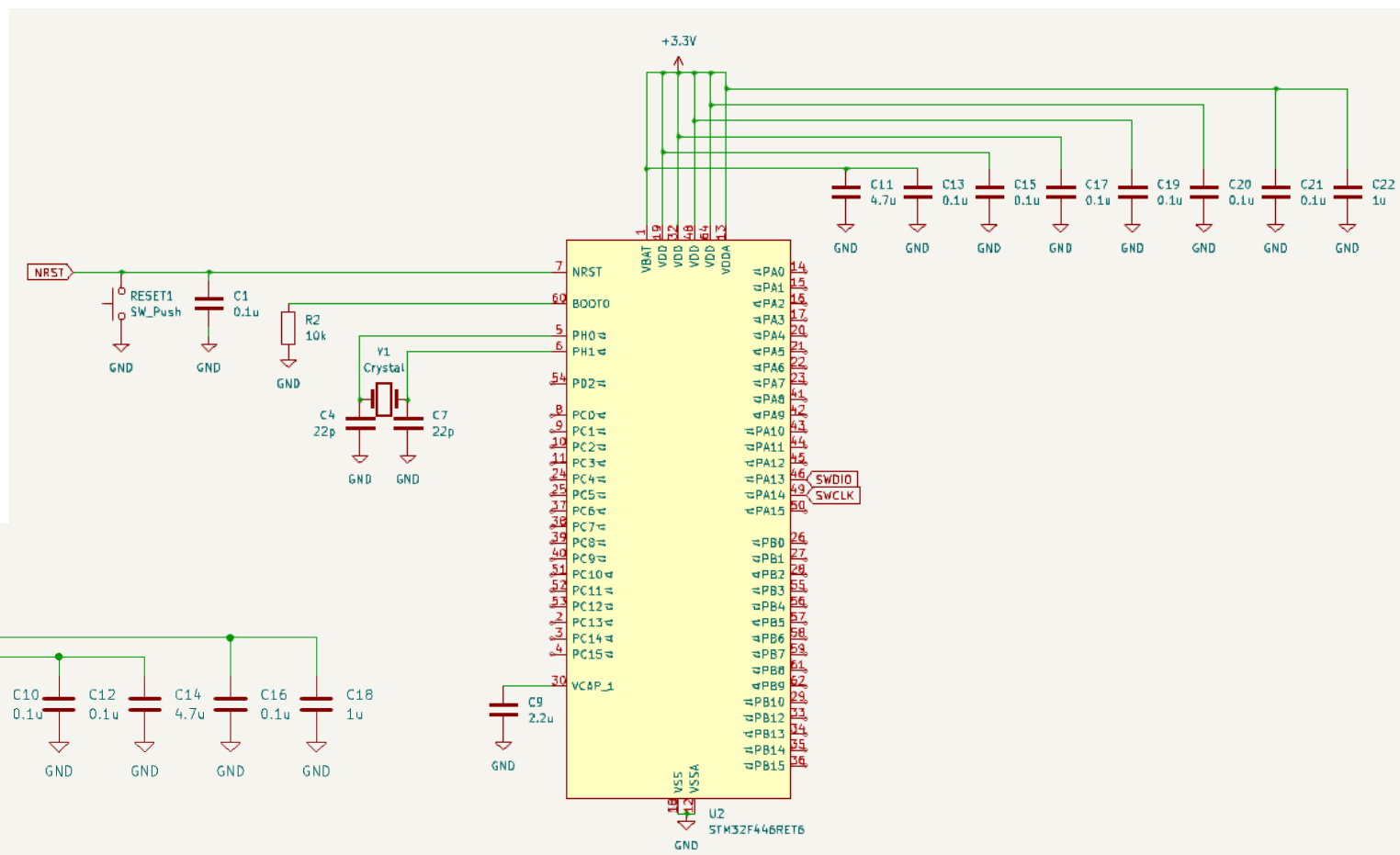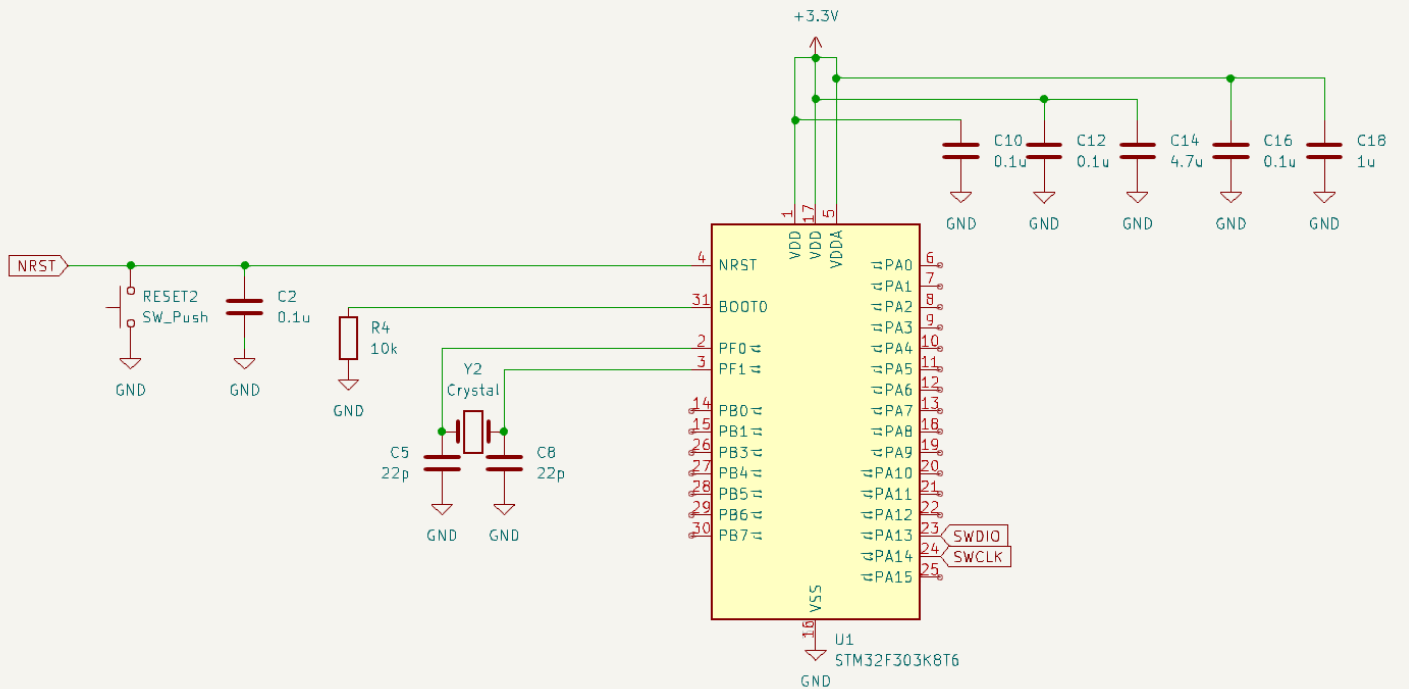


# STM32


- 電源のコンデンサーは  
VDD:(0.1uF)x1  
VBAT:(0.1uF)x1+(4.7uF)x1  
VDDA:(0.1uF)x1+(1uF)x1
- NRSTはGNDに接続したときに変数をすべてリセットする
- 内部プルアップがあるのでプルアップする必要はない
- NRSTのコンデンサーはチャタリング防止用
- BOOT0の10k $\Omega$ はSTM32の起動のモードに関係するらしい  
(気にしなくていい)
- VCAPには2.2uFをつなげる
- Crystalはタイマー用
- 困ったらデータシートを見ると良い(STM32〇〇 datasheet)

# ST-LINK

- マイコンに書き込むために使う

 


ST-LINK

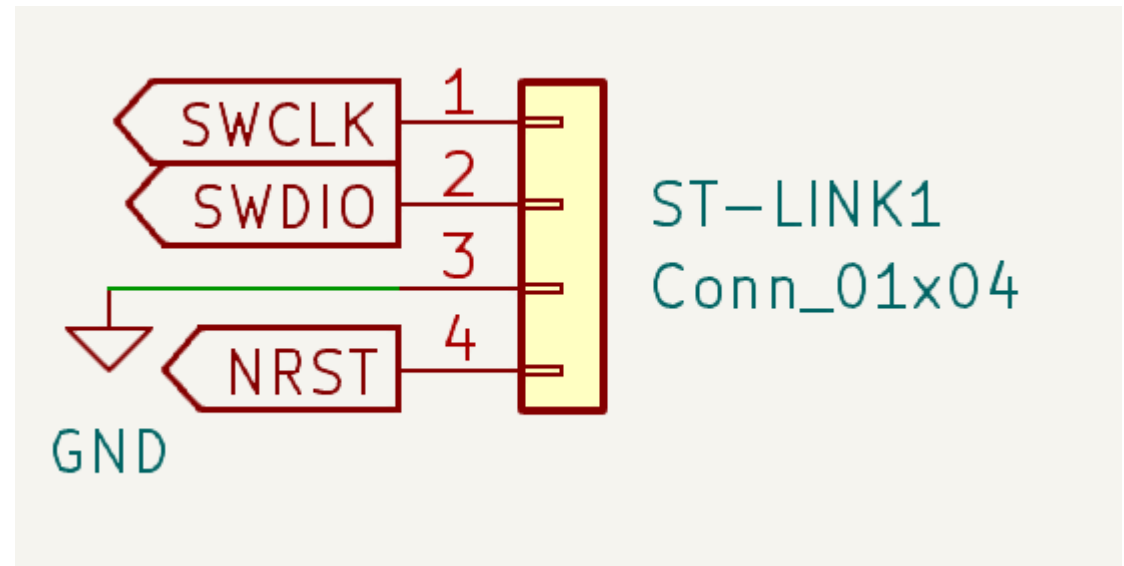




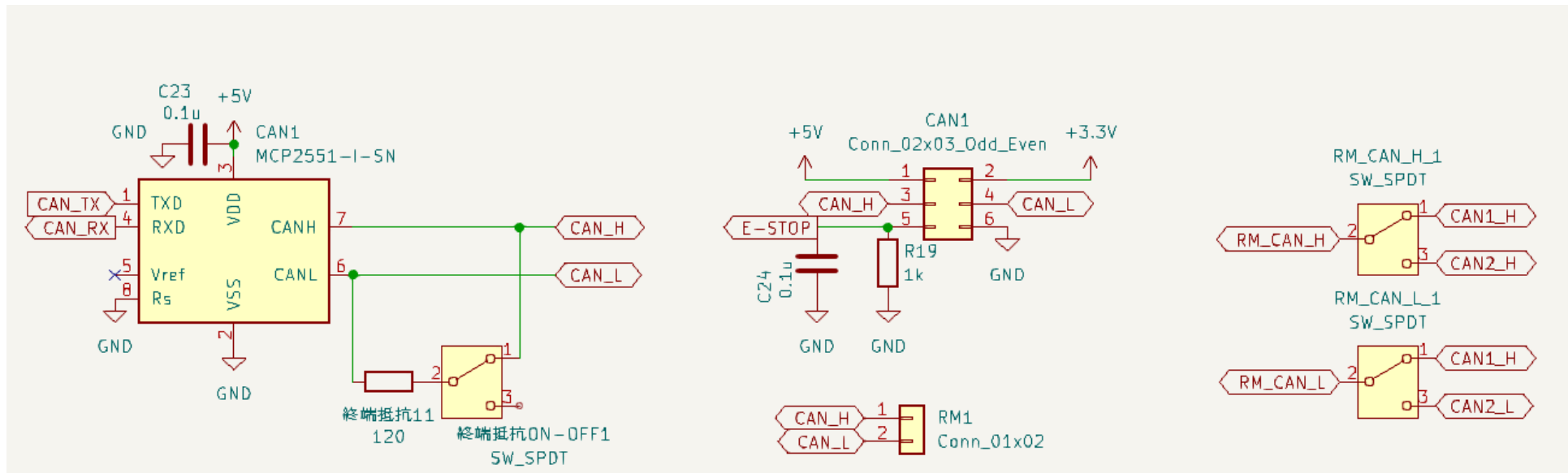
# CAN

- 終端抵抗はスイッチで切り替えられるようにする
- E-STOPは非常停止スイッチが押されているかをGPIOで伝える
- これで駆動電源の状態を取得し指令を送るのを止めるなどする


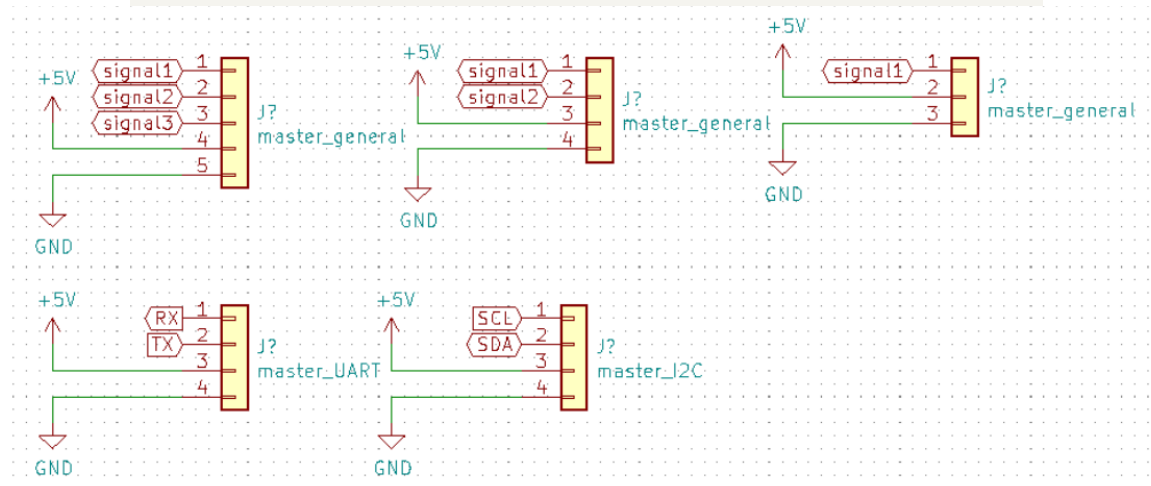 
# UART

- つなげる一方を上, 他方を下のようにする(上の画像)
- 他の汎用的なコネクタも同じ(下の画像)
- 参考用リンク(コネクタについてまとめた記事, 他のコネクタについても載ってるので1回読もう)
- [https://github.com/TNCTRoboc on/manuals\\_markdown/blob/main/circuit/roboA\\_rules/connect\\_or\\_rule.md](https://github.com/TNCTRoboc on/manuals_markdown/blob/main/circuit/roboA_rules/connect_or_rule.md)




# エンコーダー, cytron

- エンコーダーは5VなのでSTM32の耐圧ピンに接続する  
(ENC\_A, ENC\_B)
- 耐圧ピンはデータシートに“FT”と書かれている
- cytronはモータードライバの一種


Table 10. STM32F446xx pin and ball descriptions (continued)

Pin number					Pin name (function after reset)	Pin type	I/O structure	Notes	Alternate functions	Additional functions
LQFP64	LQFP100	WLCSP 81	UFBGA144	LQFP144						
-	5	-	B4	5	PE6	I/O	FT	-	TRACED3, TIM9_CH2, SPI4_MOSI, SAI1_SD_A, FMC_A22, DCMI_D7, EVENTOUT	-
1	6	B9	C2	6	VBAT	S	-	-	-	-
2	7	C8	A1	7	PC13	I/O	FT	-	EVENTOUT	TAMP_1/WKUP1
3	8	C9	B1	8	PC14-OSC32_IN(PC14)	I/O	FT	-	EVENTOUT	OSC32_IN
4	9	D9	C1	9	PC15-OSC32_OUT(PC15)	I/O	FT	-	EVENTOUT	OSC32_OUT
-	-	-	C3	10	PF0	I/O	FT	-	I2C2_SDA, FMC_A0, EVENTOUT	-
-	-	-	C4	11	PF1	I/O	FT	-	I2C2_SCL, FMC_A1, EVENTOUT	-
-	-	-	D4	12	PF2	I/O	FT	-	I2C2_SMBA, FMC_A2, EVENTOUT	-
-	-	-	E2	13	PF3	I/O	FT	-	FMC_A3, EVENTOUT	ADC3_IN9
-	-	-	E3	14	PF4	I/O	FT	-	FMC_A4, EVENTOUT	ADC3_IN14
-	-	-	E4	15	PF5	I/O	FT	-	FMC_A5, EVENTOUT	ADC3_IN15
-	10	-	D2	16	VSS	S	-	-	-	-
-	11	-	D3	17	VDD	S	-	-	-	-

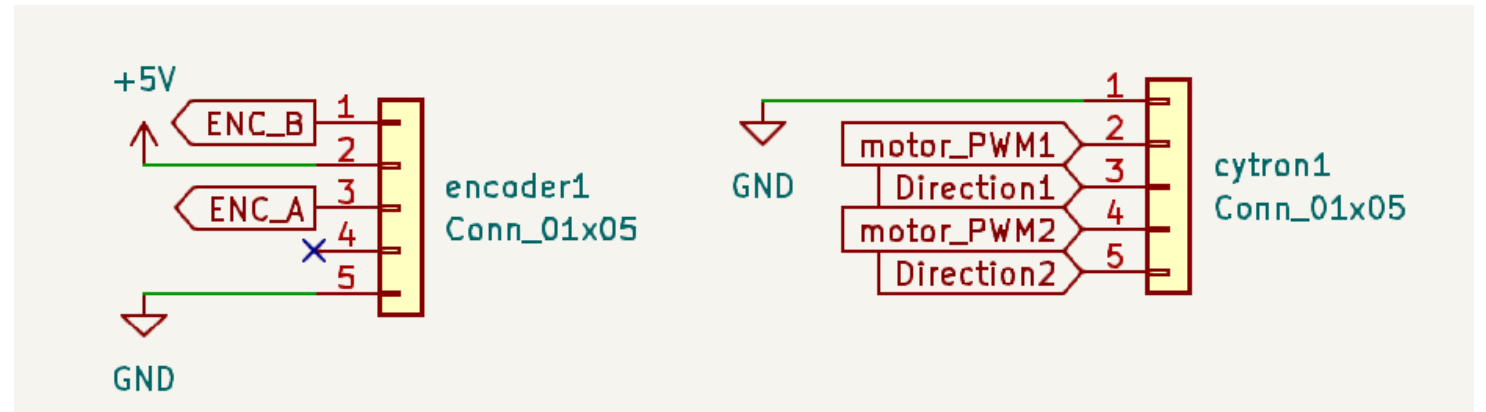


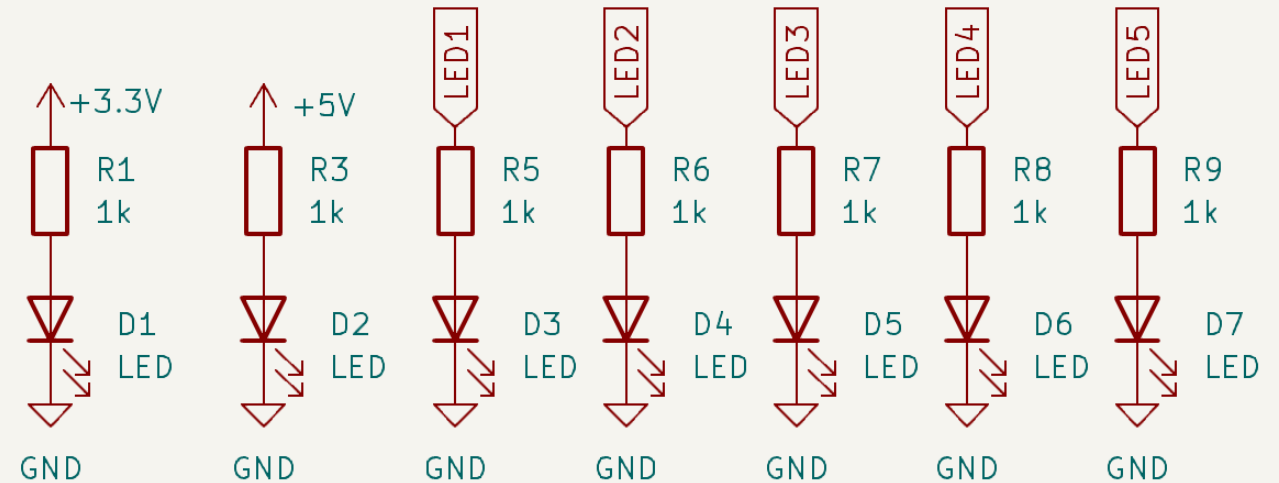
# LEDたち

- 回路のどこが動いているのか視覚的に判断できるようにするためにつける
- 3.3V, 5V(電源基板なら+BATT, 出力にも)につける
- 例)5Vは光ってるけど3.3Vは光らない  
→レギュレーターが壊れてる(?)
- LED1~5は必要そうな個数(3個でいい)だけ用意する(マイコンにつなげる)
- プログラムがちゃんと動かない!といったときにデバッグ用に用意する
- 例)CAN通信を受信したら光らせるというような処理をプログラムに入れる


  
# 基板の穴

- 実際に基板に配置するときは右の図のようになります
- 穴の間隔は先に決めましょう  
(基板のサイズ, コネクタの配置とともに規格を作ると良い)



# ロータリースイッチ

- スイッチの状態をマイコンで読み取ることでプログラムを変えずに設定を変えたりIDを変えたりできる

